



EPREUVE DE RATRAPPAGE DE L'ELECTRICITE -SMIA-S₂-(1h)

- Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction.
- Aucun document n'est autorisé.
- Prof responsable M. EL IDRISSE

Exercice-1 : Questions de cours

1. Enoncer la loi de Coulomb.
2. Préciser les propriétés d'un conducteur comportant une cavité vide.

Exercice-2 :

1. Enoncer le Théorème de Gauss.
2. Le volume compris entre les surfaces définies par deux sphères concentriques de centre O et de rayons respectifs R_1 et R_2 ($R_1 < R_2$) est chargé uniformément par une densité volumique de charges constante ($\rho > 0$). Le reste de l'espace (intérieur de la sphère de rayon R_1 et de volume extérieur à la sphère de rayon R_2) ne comporte aucune charge (**figure-1**).
 - Calculer à l'aide du Théorème de Gauss le champ électrique \vec{E} à la distance r du centre. Distinguer les 3 cas : $r < R_1$, $r > R_2$ et $R_1 < r < R_2$.
 - Y a-t-il continuité du champ aux interfaces $r = R_1$ et $r = R_2$? Tracer $E(r)$.

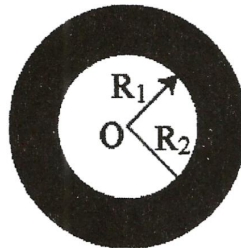


figure-1

Exercice-3 :

1. On considère le circuit de la **figure-2** :


- Calculer la résistance équivalente du circuit.
- En utilisant le diviseur de courant, calculer le courant I_1 circulant dans la résistance R_1 .
- Que devient la valeur de I_1 si $R_1 = R_2$.

2. On considère le circuit de la **figure-3** :

- En utilisant le diviseur de tension, calculer la valeur de la tension U_1 .
- En déduire la valeur du courant I_{AB} .

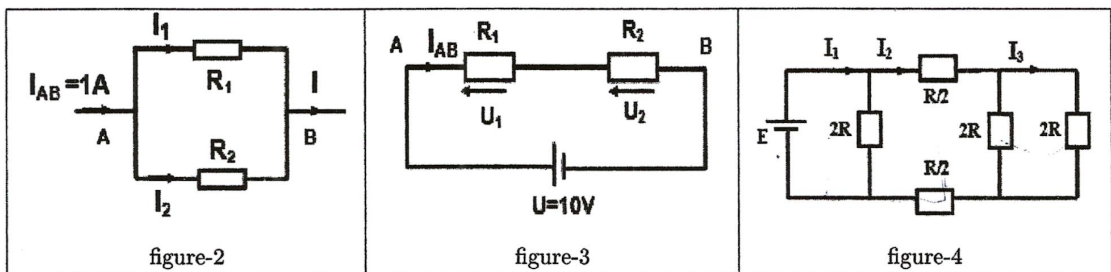3. On considère le circuit de la **figure-4** :

- Proposer une approche simple et rapide et montrer que la valeur du courant I_1 donné sur le circuit de la **figure-4** est $I_1 = 1,2A$.
- En utilisant le théorème de Thévenin, trouver l'expression du courant I_3 circulant dans la résistance $R_c = 2R$ en fonction de E et R .



On donne : $E = 12V$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R = 10\Omega$.

Bon courage!